

Maria Peregrina

Homework #11

EECE-300

(1)



$$V_m = 26 \text{ mV}$$

$$I_s = 1 \times 10^{-12} \text{ A}$$

$$n = 1$$

(a) $V_0 = 5 \text{ V}$ $R = 50 \Omega$ $V_{D1} = 0.5 \text{ V}$

$$\frac{V}{R} = I \quad I_{R1} = \frac{V}{R_1} = \frac{5 - 0.5 \text{ V}}{50} = \frac{4.5 \text{ V}}{50} = 0.09 \text{ A}$$

(b) $I_D = I_{R1} = 0.09 \text{ A}$

$$I_D = I_s \left(e^{\frac{V_D}{nV_m}} - 1 \right) \Rightarrow \frac{I_D}{I_s} = e^{\frac{V_D}{nV_m}} - 1 \quad \ln \left(\frac{I_D}{I_s} \right) = \frac{V_D}{nV_m} - 1$$

$$\left[\ln \left(\frac{I_D}{I_s} + 1 \right) \right] = \frac{V_D}{nV_m} \Rightarrow nV_m \left[\ln \left(\frac{I_D}{I_s} + 1 \right) \right] = V_D$$

$$(1)(26 \text{ mV}) \left[\ln \left(\frac{0.09}{1 \times 10^{-12}} + 1 \right) \right] = V_D$$

(c) $I_{R1} = \frac{5 - 0.66 \text{ V}}{50} = 0.0869 \text{ A}$

$$0.66 = V_D$$

①

$$d) I_{R1} = I_D = 0.0869 \text{ A}$$

$$V_D = (26 \text{ mV}) \left[\ln \left(\frac{0.0869}{10^{-12}} \right) \right] = 0.654$$

$$I_{R1} = \frac{5 - 0.654}{50} = 0.0869 \text{ A}$$

$$V_D = (26 \text{ mV}) \left(\ln \left(\frac{0.0869}{10^{-12}} \right) \right) = 0.655$$

$$I_{R1} = \frac{5 - 0.655}{50} = 0.0869 \text{ A far enough 3 sig fig.}$$

$$e) r_D = \frac{nV_T}{I_{DC}} = \frac{(1)(26 \text{ mV})}{0.0869} = 0.29 \Omega$$

$$\frac{1}{r_D} = \frac{1}{0.29 \Omega} = 3.45 : \text{slope}$$

$$I = 3.45 \text{ V}$$

$$I_{DC \text{ bias}} = 3.45 (V_{D0} - V_{DC \text{ bias}})$$


$$0.0869 = 3.45 (V_{D0} - 0.655)$$

$$0.0869 = 3.45 V_{D0} - 3.45 (0.655)$$

$$0.0869 = 3.45 V_{D0} - 2.26$$

$$\frac{2.35}{3.45} = 3.45 V_{D0}$$

$$V_{D0} = 0.681 \text{ V}$$

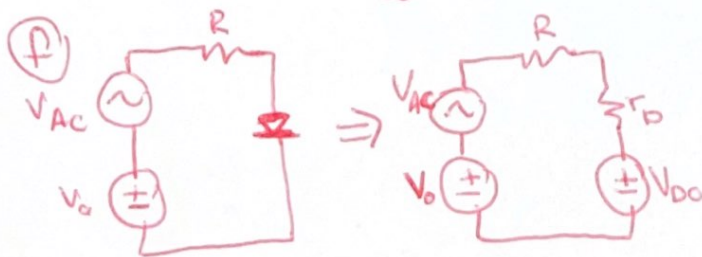

$$(g) V_{D_{AC}} \sin(\omega t) = \frac{r_D}{r_D + R} V_{AC} \sin(\omega t)$$

$$V_{D_{AC}} = \frac{r_D}{r_D + R} V_{AC} = \frac{0.29}{0.29 + 50} (0.1) = 5.77 \times 10^{-4} \text{ V}$$

$$(h) V_{D_{AC}} \ll (1)(26 \text{ mV})$$

$$5.77 \times 10^{-4} \text{ V} \ll 26 \text{ mV, AC}$$

The AC voltage is sufficiently small that the variation of the diode voltage can be considered linear.

$$(i) V_o = 0.8V$$

$$I_{R1} = \frac{V_o}{R_1} = \frac{0.8 - 0.5}{50} = 0.006A$$

$$I_{R1} = I_D = 0.006A$$

$$V_D = nV_{Th} \ln\left(\frac{I_D}{I_S}\right) = (1)(26mV) \ln\left(\frac{0.006}{10^{-12}}\right) = 0.585$$

$$I_{R1} = \frac{0.8 - 0.585}{50} = 0.0043A \quad r_D = \frac{(1)(26mV)}{0.0043} = 6.047\Omega$$

$$V_{D_{AC}} = \frac{6.047}{6.047 + 50} (0.1) = 0.0108 < 26mV$$


$$V_D = (26mV) \ln\left(\frac{0.0043}{10^{-12}}\right) = 0.5768 \quad I_{R1} = \frac{0.8 - 0.5768}{50} = 0.00445$$

$$r_D = \frac{(1)(26mV)}{0.00445} = 5.843\Omega \quad V_{D_{AC}} = \frac{5.843}{5.843 + 50} (0.1) = 0.0105 < 26mV$$

$$V_D = (26mV) \ln\left(\frac{0.00445}{10^{-12}}\right) = 0.578 \quad I_{R1} = \frac{0.8 - 0.578}{50} = 0.00444$$

$$r_D = \frac{26mV}{0.00444} = 5.856 \quad V_{D_{AC}} = \frac{5.856}{5.856 + 50} (0.1) = 0.0105 < 26mV$$

②

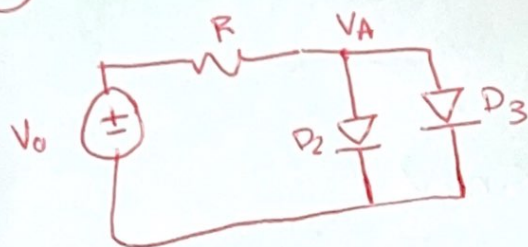

① $V_0 = 5V$ $R = 50\Omega$

$V_D = 0.5V$ $I_{R1} = \frac{V}{R} = \frac{5-0.5}{50} = 0.09A$

② KCL at node A: $I_{R1} + I_{D2,3} = 0$
 $0.09 - 2I_{D2,3} = 0$

$I_{D2} = +0.09A/2 = 0.045A$
 ③ $V_D = nV_T \ln\left(\frac{I_D}{I_S}\right) = (1)(26mV) \ln\left(\frac{0.045}{10^{-12}}\right) = 0.638V$

④ $I_{R1} = \frac{5-0.638}{50} = 0.0872A$

⑤ ~~$V_D = (26mV) \ln\left(\frac{0.0872}{10^{-12}}\right) = 0.655V$~~

$I_{R1} - I_{D2,3} = 0$
 $0.0872 - 2I_{D2,3} = 0$
 $I_{D2} = 0.0872/2 = 0.0436$
 $V_D = (26mV) \ln\left(\frac{0.0436}{10^{-12}}\right) = 0.637V$
 $I_{R1} = \frac{5-0.637}{50} = 0.0873A$

$I_{R1} - I_{D2,3} = 0$
 $0.0873 - 2I_{D2,3} = 0$
 $I_{D2} = 0.0873/2 = 0.0437$
 $V_D = (26mV) \ln\left(\frac{0.0437}{10^{-12}}\right) = 0.637V$
 $I_{R1} = \frac{5-0.637}{50} = 0.0873A$
 Three digits of accuracy.